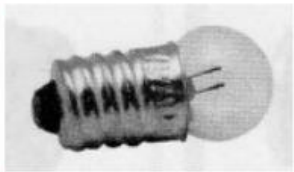



圈出电路元件。

包	球	缆	元	皮
干	电	池	脑	钢
遥	化	管	件	刀
书	控	机	开	整
尺	灯	器	形	关
笔	泡	导	金	瓶


电路元件有什么功用？连一连。



接通或截
断电路

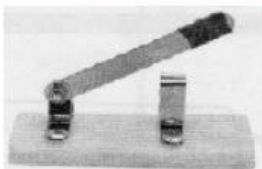

发出光亮

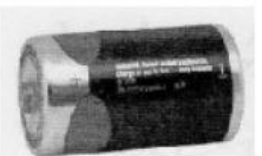

提供电流