

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

主题三：物理科学
第7课：电
完整电路

课堂评估

科学2B

5

① 写出以下电路元件的名称。

7.1.1

干电池匣

鳄鱼夹电线

干电池

灯泡

开关

灯泡座

