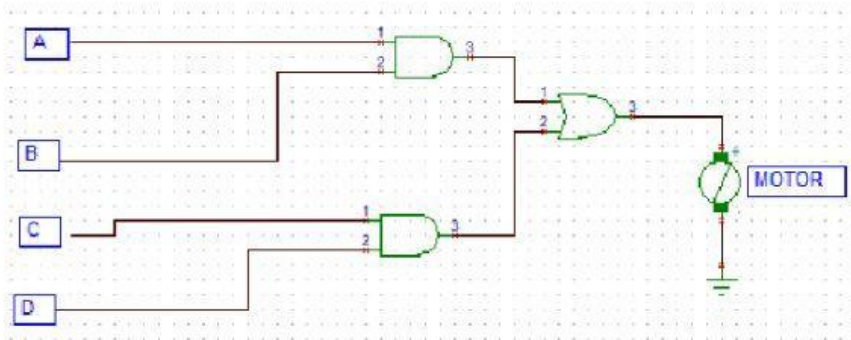


ELECTRÓNICA

1. Codificar el número 97 a binario: _____
2. Decodificar de binario 10011 a decimal: _____ NO DEJE ESPACIO ENTRE NÚMEROS

3. Escribir la función del siguiente circuito



MOTOR = _____ NO DEJE ESPACIOS NI COLOQUE PUNTOS

4. REALICE LA TABLA (COLOQUE ON PARA ENCENDIDO Y OFF PARA APAGADO)

A	B	C	D	MOTOR
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	