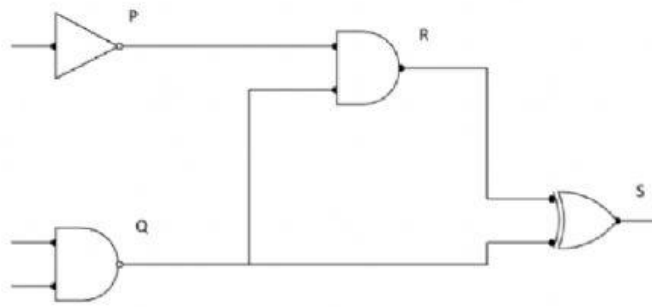


Rajah 5 menunjukkan litar get logik.



Rajah 5

Berdasarkan Rajah 5, nyatakan get logik bagi:

P:

Q:

R:

S: