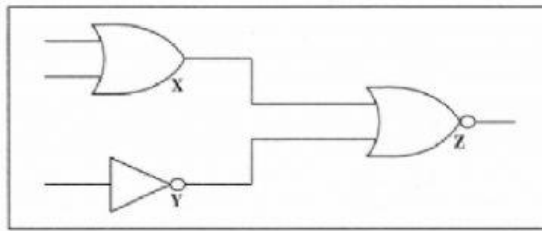


Rajah 5 menunjukkan gambar rajah bagi sebuah litar get logik.



Rajah 5

Nyatakan simbol get logik:

X :

Y :

Z :