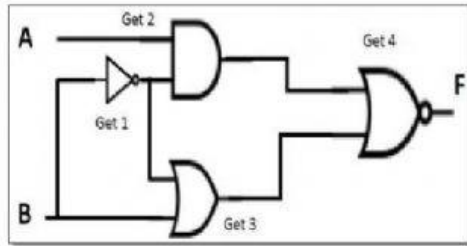


SOALAN PERCUBAAN PERLIS 2020

17. Rajah 9 menunjukkan satu litar logik, iaitu gabungan dua input, A dan B.



Rajah 9

Berdasarkan Rajah 9,

(a) Nyatakan get logik bagi:


Get 1 :

Get 3 :

Get 4 :

SOALAN PERCUBAAN SELAMGOR 2020

14. Rajah 10 menunjukkan get logik gabungan.

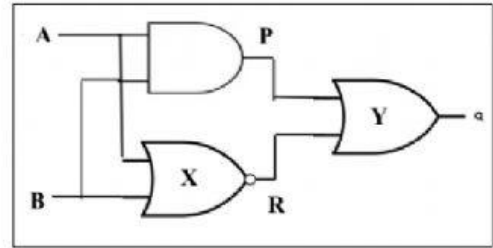

Rajah 10

Berdasarkan Rajah 10,

a) Namakan :

X :

Y :