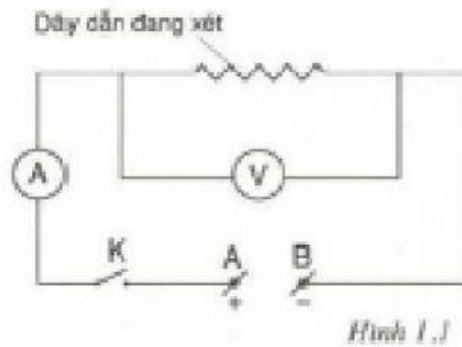


Họ và tên:

Lớp:

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Thí nghiệm



Dụng cụ	Công dụng	Cách mắc với dây dẫn
Vôn kế		
Ampe kế		
Khóa K		

Quan sát thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng sau

Kết quả đo	Hiệu điện thế (V)	Cường độ dòng điện (A)
Lần đo		
1		
2		
3		
4		

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

1) Dạng đồ thị

• Khi $U = 0V$; $I = 0A$,
ta có điểm O

• Khi $U = 1,5V$; $I = 0,3A$
ta có điểm B

• Khi $U = 3,0V$; $I = 0,6A$
ta có điểm C

• Khi $U = 4,5V$; $I = 0,9A$
ta có điểm D

• Khi $U = 6,0V$; $I = 1,2A$
ta có điểm E

