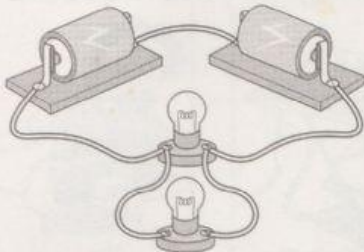


Perhatikan rajah litar berikut. Isikan tempat kosong. (SP7.2.8) (TP4)

1.




Litar elektrik M

(a) Susunan mentol: _____

(b) Kecerahan nyalaan mentol: _____

2.

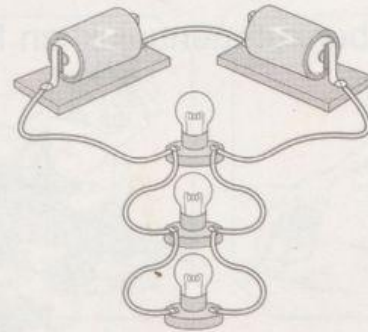

Litar elektrik N


(a) Susunan mentol: _____

(b) Kecerahan nyalaan mentol: _____

Kesimpulan (lengkapkan)

Kecerahan nyalaan mentol _____ walaupun bilangan mentol yang disusun secara selari bertambah.

3.

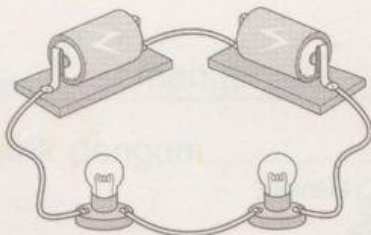


Litar elektrik X

(a) Susunan mentol: _____

(b) Kecerahan nyalaan mentol: _____

4.

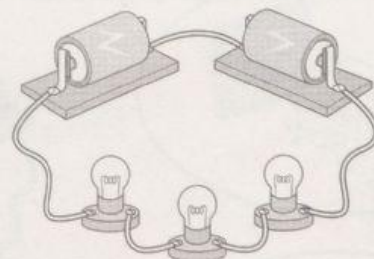

Litar elektrik Y

(a) Susunan mentol: _____

(b) Kecerahan nyalaan mentol: _____

Kesimpulan (lengkapkan)

Semakin _____ bilangan mentol, semakin _____ kecerahan nyalaan mentol.