

BAB 2.3 REKA BENTUK ELEKTRIK

TP 1 Menyatakan elemen yang terdapat dalam sistem elektrik

Tarik elemen sistem elektrik pada kotak jawapan yang disediakan

SUMBER


KAWALAN

MEDIUM

BEBAN



Jawapan :

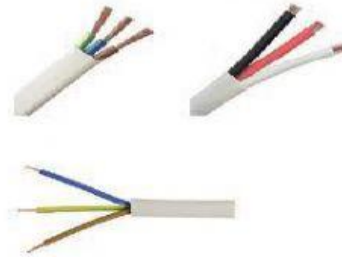

Jawapan:



Jawapan:



Jawapan:

TP 2 Menerangkan fungsi setiap elemen sistem elektrik

Suai padankan elemen sistem elektrik berikut dengan penerangannya yang betul.

ELEMEN SISTEM ELEKTRIK

Sumber



Medium



Kawalan



Beban



PENERANGAN ELEMEN

Memutuskan dan menyambung litar



Menghasilkan kesan seperti cahaya, bunyi dan putaran



Berpunca daripada janakuasa, bateri, solar, nuklear dan sebagainya



Sebagai pengantara antara sumber dengan beban untuk mengalirkan arus elektrik

