

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Ayo kita kenali komponen listrik dengan mengisi pernyataan berikut!

1. Komponen yang digunakan untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti adalah
2. Komponen yang berfungsi sebagai sumber energi listrik pada center adalah
3. Komponen yang berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik adalah
4. Komponen yang berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya adalah

Keuntungan rangkaian seri:

1.
2.
3.

Kelemahan rangkaian seri:

1.
2.
3.

Keuntungan rangkaian Paralel:

1.

2.

3.

Kelemahan rangkaian Paralel:

1.

2.

3.