



โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ใบงาน

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้า เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างถูกวิธี วงจรเปิด และวงจรปิด



ชื่อ ..... ชั้น .....

ตัวชี้วัด ว2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

คำชี้แจง : ให้นักเรียนลากสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้

เติมให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง

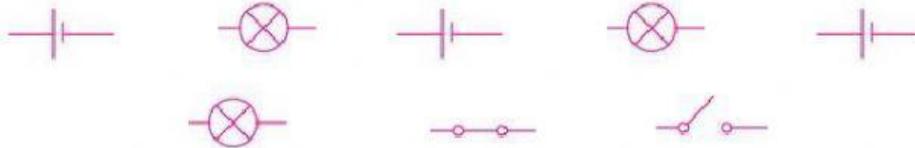

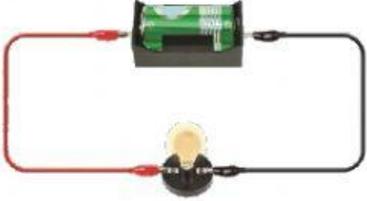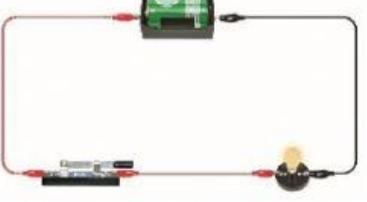ภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้า	แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า
 <p>วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย</p>	
 <p>วงจรปิด</p>	
 <p>วงจรเปิด</p>	

ผู้สอน ครูรัศมี จิตวิมลนิมิต