



PUNCA MENTOL TIDAK MENYALA

Tandakan ✓ pada jawapan yang betul

- 1) Mentol rosak ☐ Mentol elok ☐
- 2) Suis tertutup ☐ Suis terbuka ☐
- 3) Sel kering kehabisan tenaga ☐ Sel kering banyak tenaga ☐
- 4) Mentol dipasang dengan longgar ☐ Mentol dipasang dengan ketat ☐
- 5) Penyambungan wayar kemas ☐ Penyambungan wayar tidak kemas ☐
- 6) Sel kering dipasang dengan betul ☐ Sel kering dipasang terbalik ☐

