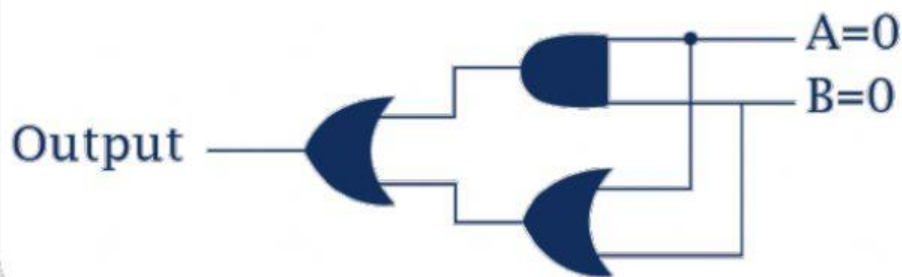


اسم الطالب ثلاثي:


الشعبة:

حدد مخرجات الدارات التالية:



Output=0

Output=1

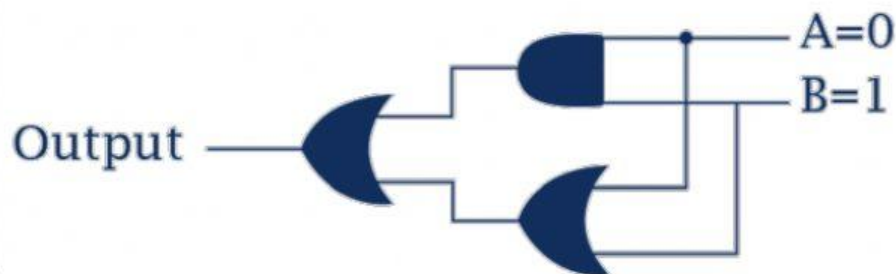

Output=0


Output=1



OR البوابة المنطقية



AND البوابة المنطقية

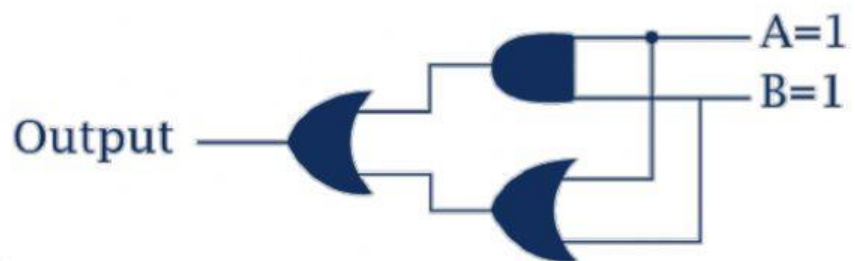

Output=0

Output=1