

الاسم /

مستعيناً بالمعلومات السابقة، أجب عن الأسئلة التالية:

يمثل الشكل المجاور دائرة كهربائية بسيطة، مستعيناً بالشكل، وبما درستہ:

أجب عن الأسئلة التالية:

1- ما المقصود بالجهد الكهربائي في الدائرة الكهربائية؟

2- ما مصدر الجهد الكهربائي في الدائرة؟

