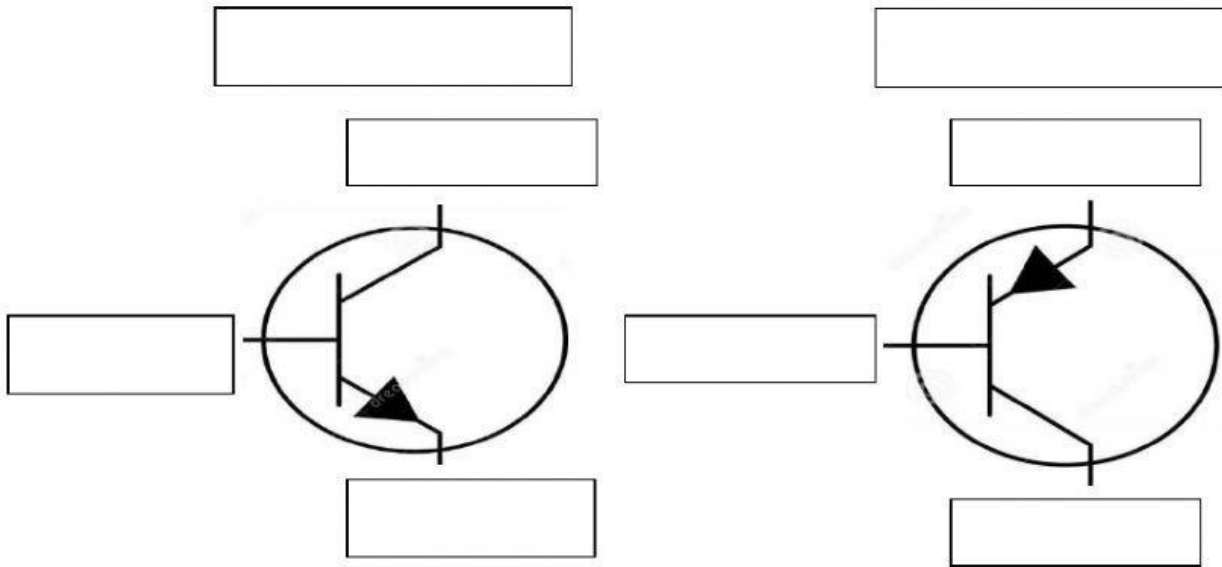


Nombre del estudiante:

1.- Seleccione el nombre correspondiente de las siguientes simbologías y el tipo de transistor.



2.- Seleccione el nombre que corresponde de acuerdo a cada enunciado.

Permite el control y la regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña	→	
Hay corriente en la base y en el colector, siendo ambas proporcionales, actúa como un amplificador.	→	
Cuando la I_B es prácticamente cero y la I_C es cero	→	
Hay corriente en la base y en el colector, pero ya no son proporcionales, funciona como interruptor electrónico.	→	