


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Muatan : IPA Tema 3 Subtema 2 KD 3.4

Nama : Kelas: 6 No.Absen: Tanggal:

PILIH LAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR !

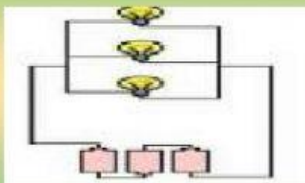1. Rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang dinamakan rangkaian....
 - A. Paralel
 - B. Seri
 - C. Campuran
 - D. Semi paralel
2. Pernyataan yang paling tepat tentang rangkaian listrik paralel adalah....
 - A. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak padam
 - B. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain juga padam
 - C. Jika sakelar tertutup, listrik tidak akan mengalir
 - D. Jika sakelar terbuka, listrik akan tetap mengalir
3. Contoh yang bukan instalasi rangkaian listrik paralel adalah....
 - A. di rumah- rumah
 - B. gedung perkantoran
 - C. senter lampu
 - D. lampu lalu lintas
4. Gabungan rangkaian seri dan rangkaian paralel dinamakan rangkaian....
 - A. Seri
 - B. Penuh
 - C. Kelompok
 - D. Campuran
5. Perhatikan gambar di bawah!



Berdasarkan gambar tersebut jika lampu ke 3 mati, maka....

- A. Lampu ke 1 mati dan lampu ke 2 hidup
- B. Lampu ke 2 mati dan lampu ke 1 hidup
- C. Lampu ke 1 dan ke 2 tetap hidup
- D. Lampu ke 1 dan lampu ke 2 mati

