


Nombre del estudiante _____ Grado. _____

Actividad: Identificar las partes de un circuito eléctrico simple.

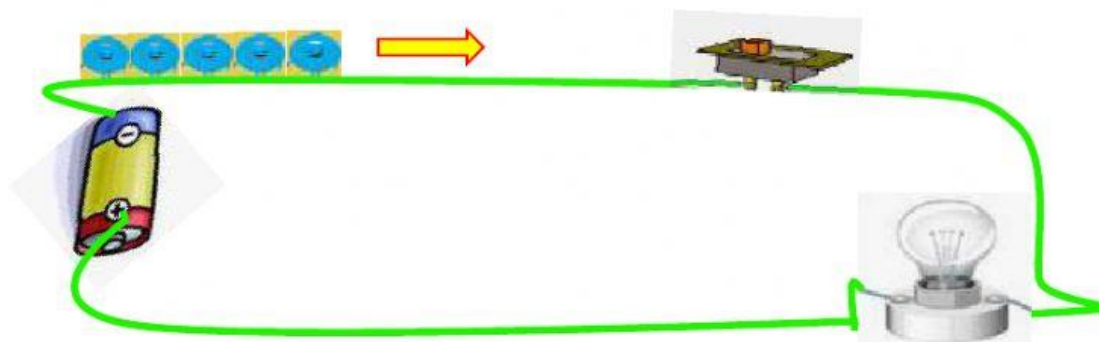1. Completa con las siguientes palabras el esquema del circuito eléctrico simple

Use letras minúsculas para escribir

electrones
conductores
interruptor
carga
fuente de alimentación.



2. Relaciona con una línea cada imagen con su concepto y nombre



partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa circula por el conductor o cable

interruptor




objeto que sirve como fuente energética, este dispositivo convierte energía química en energía eléctrica.

carga



dispositivo para abrir o cerrar el paso de corriente eléctrica en un circuito.

conductor

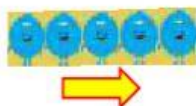

son hilos de metal conductores de la electricidad están revestidos de cubierta plástica cuyo propósito es aislar electricidad.

electricidad



elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto como luz, calor o movimiento.

Fuente de alimentación