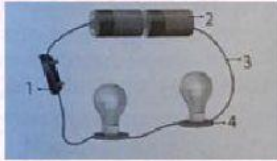


RANGKAIAN LISTRIK

NAMA :

Kelas 6B


Perhatikan gambar berikut!




Bagian yang berfungsi sebagai sumber energi pada rangkaian di atas ditunjukkan oleh nomor

Amatilah rangkaian listrik pada pilihan jawaban berikut.

Yang menunjukkan rangkaian seri adalah

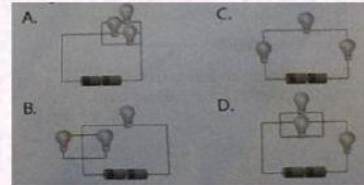

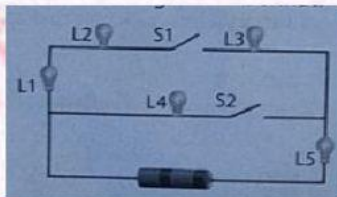
Berdasarkan gambar di bawah ini, lampu manakah yang disusun secara paralel?




- L1 dan L3
- L2 dan L3
- L2 dan L4
- L4 dan L5

Perhatikan rangkaian campuran berikut!

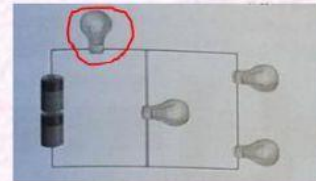Apabila lampu yang ditandai lingkaran merah itu padam, maka yang terjadi pada lampu yang lain adalah



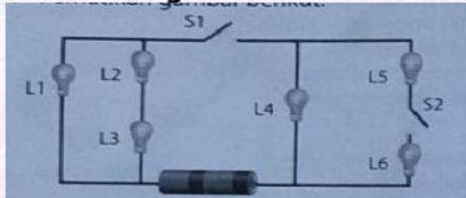Perhatikan rangkaian listrik berikut ini!



- Supaya lampu L6 menyala yang harus dilakukan adalah menghubungkan sakelar
- Apabila sakelar S1 dibiarkan terbuka apa yang terjadi pada lampu?
- Jika sakelar S1 ditutup dan sakelar S2 dibuka lampu mana saja yang menyala?

Perhatikan rangkaian pada lampu berikut!

Jawablah pertanyaan berikut

- Lampu mana saja yang tetap menyala jika sakelar S1 diputus sedangkan sakelar S2 dihubungkan?
- Lampu mana saja yang tetap menyala jika sakelar S1 dihubungkan sedangkan sakelar S2 diputus?
- Lampu mana saja yang tetap menyala jika sakelar S1 dan S2 diputus?

