

NAMA:


KELAS:

TEMA 3


SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1

RANGKAIAN SERI DAN RANGKAIAN PARALEL

Rangkaian Seri

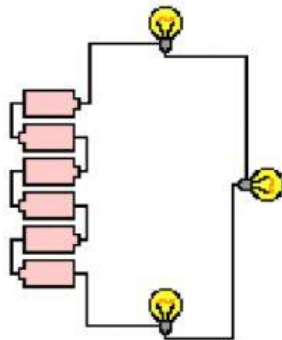

Rangkaian Paralel

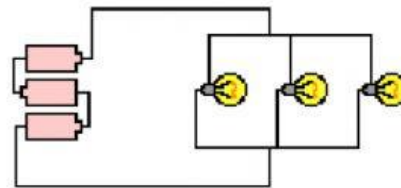

	Rangkaian Seri	Rangkaian Paralel
Susunan rangkaian		
Susunan komponen		
Kabel penghubung		
Arus listrik yang mengalir		
Beda potensial		

