

F 以下哪些情况会造成电路中的灯泡不会发亮？在正确的答案旁画“√”。 巩固

☐ 干电池的电量耗尽。

☐ 使用红色的电线。

☐ 灯丝烧坏。

☐ 干电池装置错误。


☐ 开关被按下。

☐ 开关被拉上。

☐ 电线没有连接到元件。

☐ 电线断裂。

G 以下是凯杰所组装的电路。

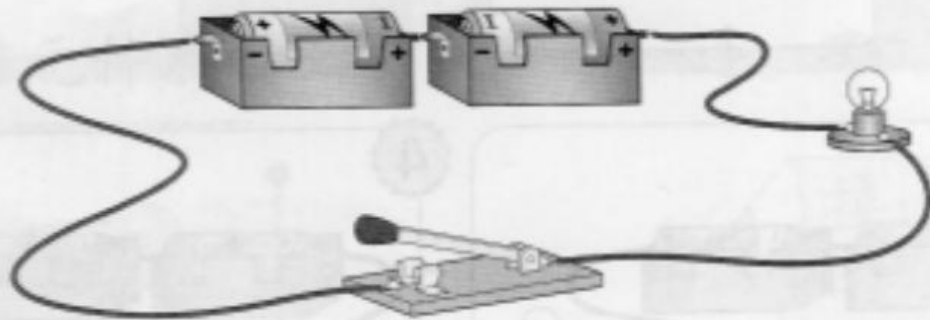

他该如何调整以上的电路，以使灯泡发亮？在正确的答案旁画“√”。 巩固

☐ 增加多一个开关。

☐ 按下开关。

☐ 对调灯泡和开关的位置。

☐ 重新装置干电池两极的方向。

