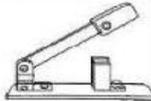
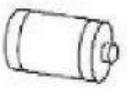



练习

A. 以下是哪些电路元件及其功能? 连一连。

1. 	名称: 灯泡 功能: 发出光亮
2. 	名称: 开关 功能: 接通或截断电路
3. 	名称: 干电池 功能: 提供电流

B. 答一答。


1. 绘制完整的电路。

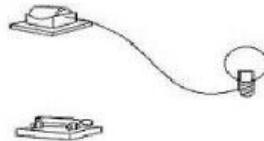

2. 如果没有放干电池, 灯泡(会; 不会)发亮。

3. 按下开关, 灯泡(会, 不会)发亮。

C. 根据以下的题目, 将代表答案的字母填写在格子里。

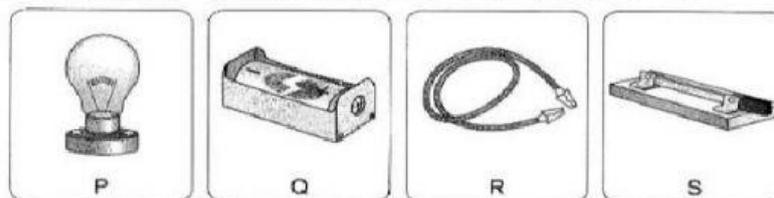

电路元件	功用
a)	连接电路中的每个元件
b)	发出亮光, 照射四周
c)	提供电流给整个电路
d)	接通或截断电路