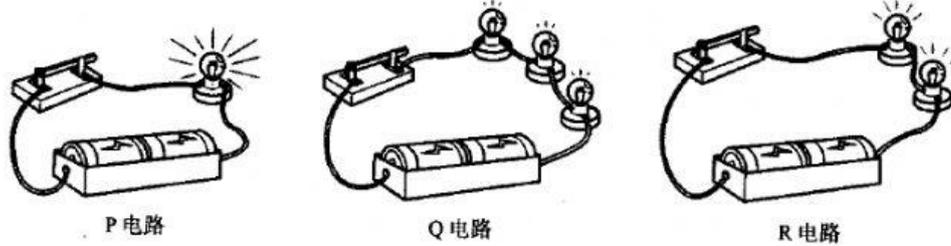


◆ 静修和欣恩分别装置了不同的串联电路和并联电路，以研究灯泡的数量与灯泡亮度之间的关系。根据下图，回答问题。

6.2A

1. 下图显示静修所装置的串联电路。



(a) 根据灯泡的亮度，在下表填写“暗淡”、“明亮”和“最明亮”。

电路	灯泡的亮度
P	
Q	
R	

(b) 根据这项实验，作出结论。

在串联电路中，灯泡的数量越多，灯泡越\_\_\_\_\_。