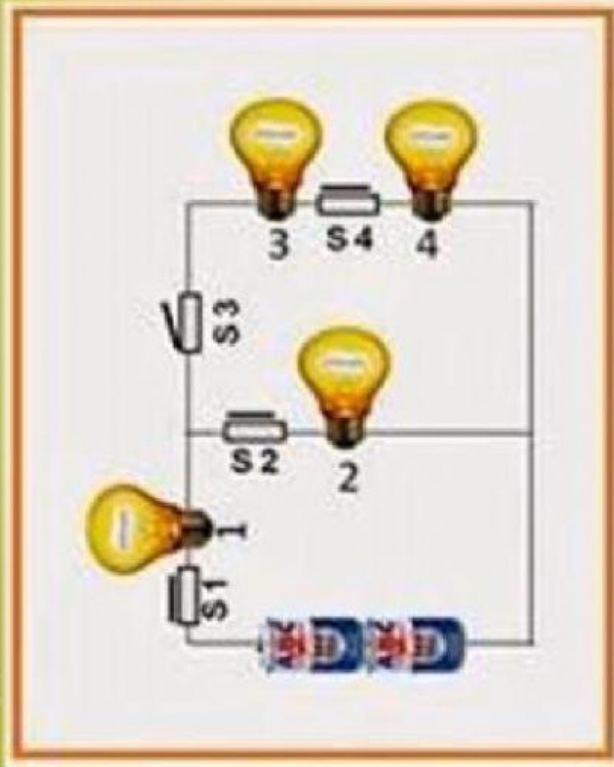


NAMA :

SOAL LATIHAN/EVALUASI




1. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping !
 - a. Untuk memadamkan Lampu 2, saklar manakah yang harus dimatikan/putus?
 - b. Jika sakelar 3 kita matikan/putus, lampu mana yang masih menyala?
 - c. Apa yang terjadi jika sakelar 1 kita putus/matikan? Jelaskan jawabanmu!

SOAL LATIHAN/EVALUASI

2. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping !

a. Ketika kita memutuskan/mematikan sakelar 2, lampu mana saja yang masih menyala dan lampu mana pula yang padam?

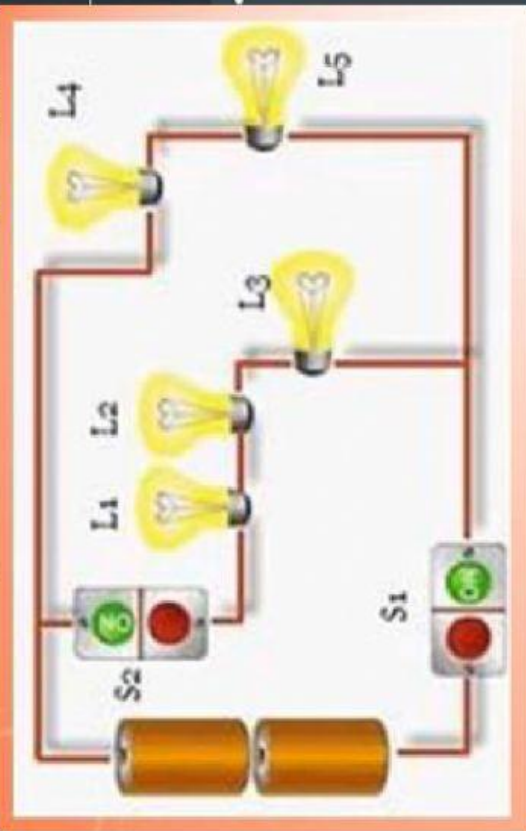b. Apabila sakelar 1 kita putus/matikan, lampu mana saja yang akan padam?



TUGAS SBDP

1. Nada yang memiliki jarak $\frac{1}{2}$ nada adalah ...
2. Apakah yang dimaksud dengan ansambel!
3. Tuliskan 3 contoh alat musik ritmis!
4. Tuliskan 3 contoh alat musik melodis!