

ชื่อ	ชั้น	เลขที่
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวงจรไฟฟ้า ชั้นป.6 จงจับคู่คำตอบให้สัมพันธ์กัน		
1. วงจรไฟฟ้าปิด	●	● เงิน อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก
2. วงจรไฟฟ้าเปิด	●	● กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร
3. ไฟฟ้าลัดวงจร	●	● ถ้าหลอดไฟดับหนึ่งหลอดก็จะดับทั้งวงจร
4. ตัวนำไฟฟ้า	●	● กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร
5. ฉนวนไฟฟ้า	●	● ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า
6. วงจรไฟฟ้าอนุกรม	●	● ถ้าหลอดไฟดับหนึ่งหลอด หลอดอื่นก็ยังสว่างเหมือนเดิม
7. วงจรไฟฟ้าขนาน	●	● เป็นโลหะผสมของดีบุก ตะกั่ว และบิสมัท
8. สวิตช์ไฟฟ้า	●	● จุดที่วงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันมาสัมผัสกันจนเกิดความร้อนและไฟไหม้บ้าน
9. ฟิวส์	●	● ผ้า พลาสติก ไม้ ยาง และแก้ว
10. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	●	● ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่