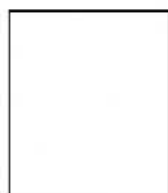




# UNIDAD EDUCATIVA MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA




**ESPECIALIDAD** : Informática  
**AREA** : Técnico Profesional  
**MODULO** : SOPORTE TECNICO  
**QUIMESTRE** : PRIMER  
**CURSO** : 3RO BTE  
**ESTUDIANTE** : \_\_\_\_\_  
**FECHA** : \_\_\_\_\_  
**DOCENTE** : Ing. Susana Montenegro  
**PARCIAL** : PRIMERA  
**PARALELO** : \_\_\_\_\_

## EJERCICIO DE RELACIONES LABORALES

Tienes que identificar en los menús despegables de la parte de abajo de la imagen el nombre de cada una de las patillas del circuito integrado 555 de la figura.

### IDENTIFICA LAS PATILLAS

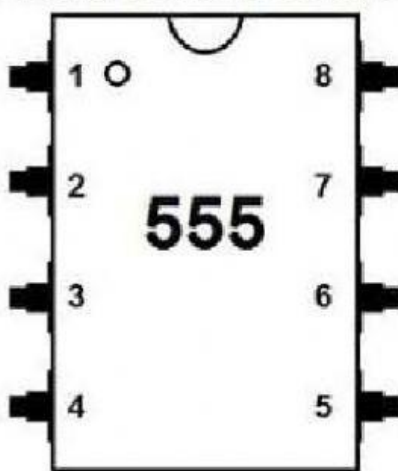

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Patilla 1 | <input type="text"/> |
| Patilla 2 | <input type="text"/> |
| Patilla 3 | <input type="text"/> |
| Patilla 4 | <input type="text"/> |
| Patilla 5 | <input type="text"/> |
| Patilla 6 | <input type="text"/> |
| Patilla 7 | <input type="text"/> |
| Patilla 8 | <input type="text"/> |