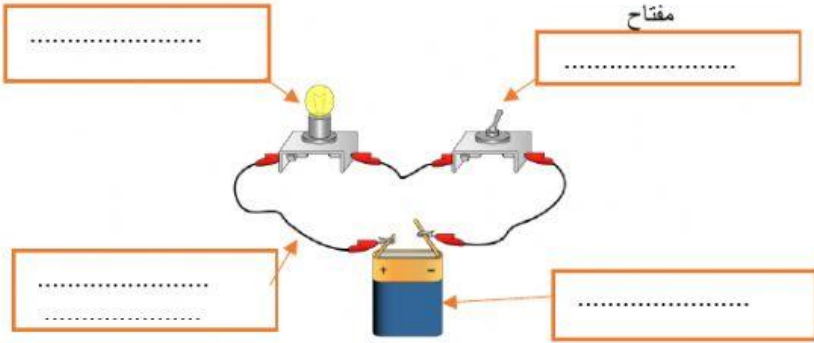


مادة العلوم للصف الثامن ف 1
نشاط جماعي – التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية – الحصة 2

الكويت للتعليم الأساسي 2
مجلس 2 – نطاق 1

الهدف	ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة؟
رقم الغرفة	الثامن /
رابط التجربة الافتراضي	https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html

أسماء أعضاء المجموعة (يجب كتابة امام الطالبة التي لا تشارك غياب)			
1-	3-	5-	7-
2-	4-	6-	8-

خطوات العمل	
الزمن	المهمة
5 د	1. استخدمي الرابط الذي أعطتك إياها المعلمة لبناء دائرة كهربائية بسيطة.
1 د	2. قم بفتح المفتاح، ماذا يحدث للمصباح؟ a. يبقى المصباح مضيء. b. ينطفئ المصباح.
1 د	3. فسر أجابتك للسؤال السابق؟ a. لأن الدائرة صارت مفتوحة. b. لأن الدائرة صارت مغلقة.
2 د	4. ما دلالة كل جزء في الدائرة الكهربائية؟ 
2 د	5. رابط تقييم العمل الجماعي اضغط هنا