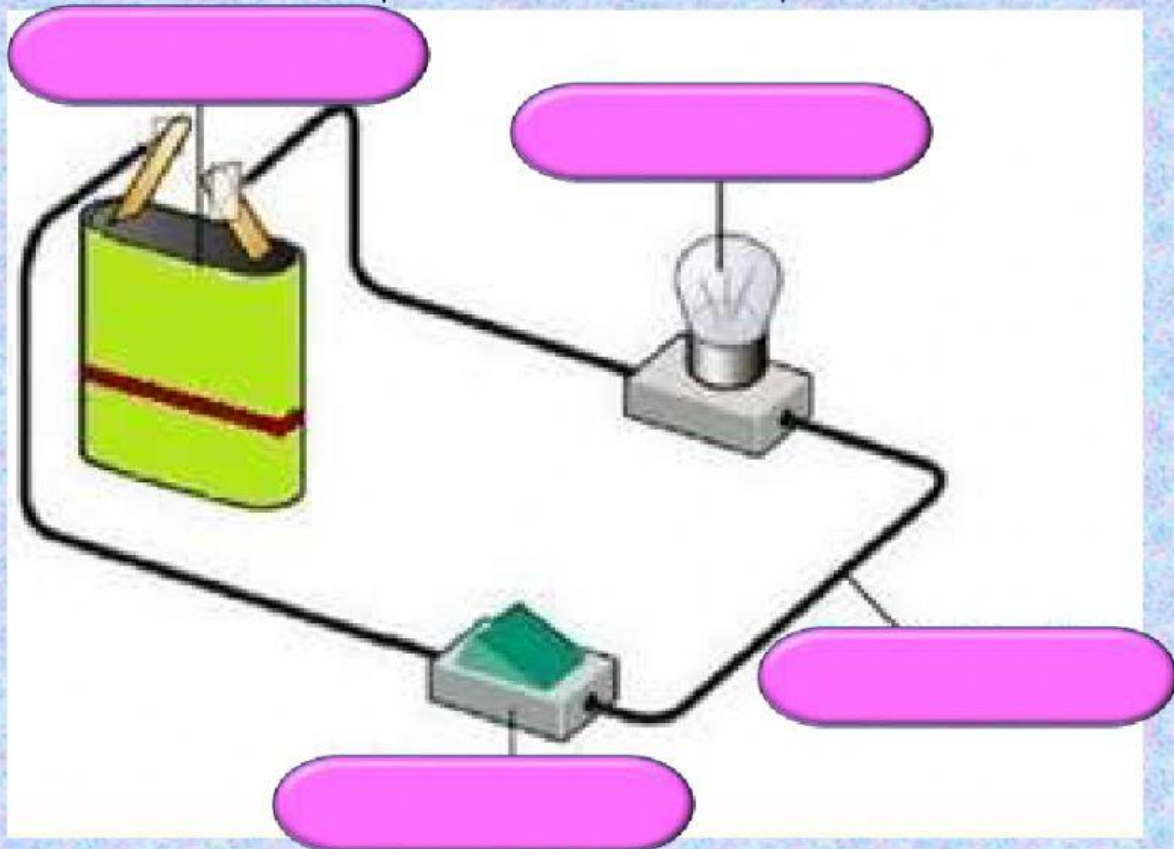


EXPERIENCIA MEDIADA: CIRCUITO ELÉCTRICO

Mediadora: Dívina Rodríguez De Alba-CVA: 5°



1. Observa el siguiente Circuito Eléctrico. Luego arrastra el nombre de los componentes donde corresponda:



GENERADOR

INTERRUPTOR

RECEPTOR


CONDUCTOR

2. Completa las siguientes frases:

✚ La energía eléctrica hace posible que funcione gran variedad de ; esta se desplaza a través de materiales como los cables, llamados:

✚ Los circuitos eléctricos se construyen con conductores y dispositivos como un o una licuadora. Si no están conectados no hay y, por lo tanto, el foco no se y la licuadora no funciona.

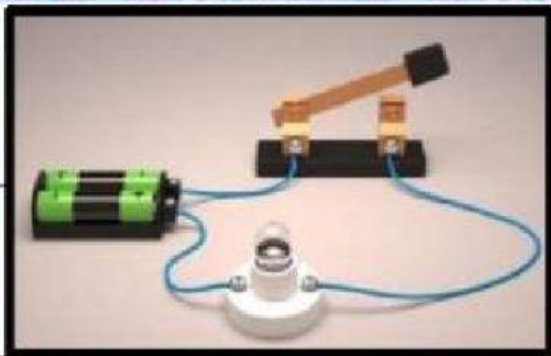3. Selecciona la respuesta correcta de acuerdo a la siguiente imagen:



¿Porque el bombillo no enciende?

Porque faltan los cables conductores	Porque el interruptor está abierto	Porque falta la fuente de energía
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

4. Escoge la opción más adecuada: En la imagen del punto 1, el circuito que está presente es:

	Mixto, porque combina los dos tipos de circuito.
	Paralelo, porque las resistencias están conectadas por distintos cables.
	Serie porque las resistencias están en filas y conectadas por el mismo cable.

5. Relaciona la imagen con su concepto:



Une los componentes del circuito y permite el flujo de la corriente eléctrica



Permite o bloquea el paso de la corriente eléctrica

Transforma la energía eléctrica en energía lumínica



Proporciona la energía necesaria al circuito

