



Gimnasio Reino de Castilla

(Antes Gimnasio Castillo Norte 1988)


DATE: _____

GRADE: SEXTO: _____

NAME: _____ FÍSICA

"Antes de cualquier otra cosa, la preparación es la clave del éxito"

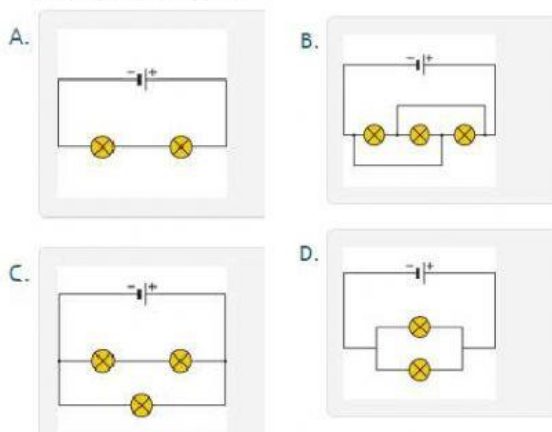1. Selecciono la imagen que representa un circuito en serie.



2. El instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica es.

- A. El voltímetro
- B. La fotocelda
- C. El dinamómetro
- D. El amperímetro


3. Selecciono la imagen que ilustra un ejemplo de un generador de energía.



4. Selecciono la imagen que ilustra un ejemplo de un material conductor.



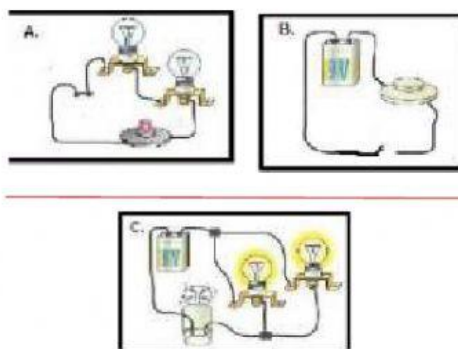5. Analizo los siguientes circuitos eléctricos y determino de acuerdo con las conexiones realizadas, si el circuito funciona correctamente o no funciona.



6. Completo el texto con los términos correspondientes.

La _____ eléctrica es el flujo de cargas _____ que circulan en un material conductor. Por ejemplo, en nuestra casa la corriente eléctrica _____ por los cables que contienen alambre de _____, _____ que permite que las cargas o _____ se muevan libremente, y luego las _____ a todos los sitios terminales como los _____ e interruptores. El alambre de cobre y otros _____ cuentan con la propiedad de tener los electrones de los _____ niveles débilmente unidos, por lo que es más fácil que se _____ y terminen en otros _____.

eléctricas

toma corrientes

corriente

vía

cobre

material

metales

desprende

conduce

átomos

últimos

electrones