
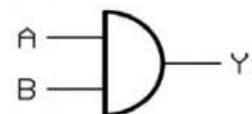
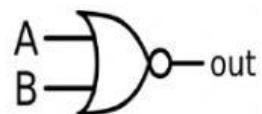


Puertas de enlace Lógica

- I. Acomoda en cada espacio la imagen y completa la tabla de verdad a la que corresponde cada compuerta lógica

Compuerta Y	Compuerta O	Compuerta NO
Imagen	Imagen	Imagen
Tabla		
A	B	Salida
1	1	
1	0	
0	1	
0	0	
Tabla		
A	B	Salida
1	1	
1	0	
0	1	
0	0	
Tabla		
A	Salida	
1		
0		

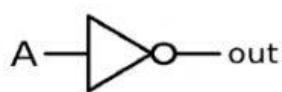

II. Analiza cada compuerta y da el resultado final.

