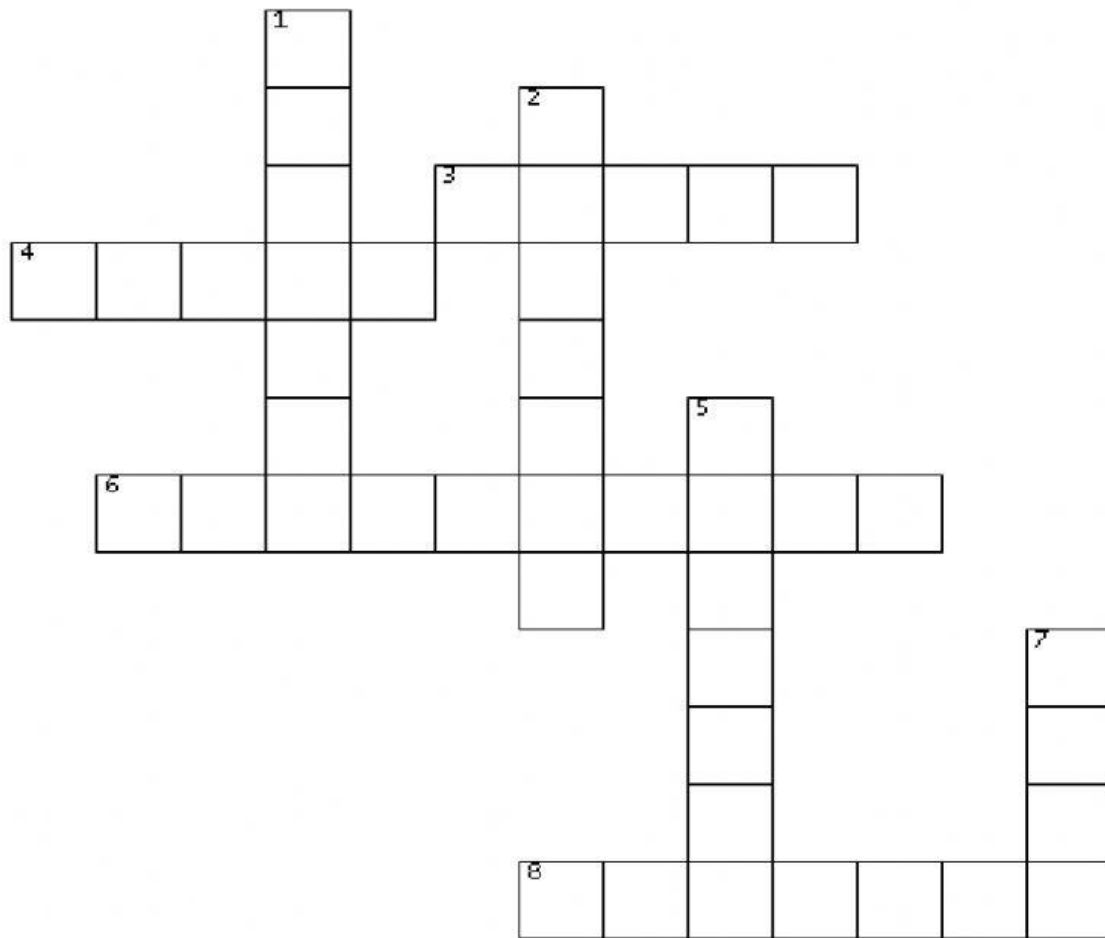


TEKA TEKI SILANG RANGKAIAN LISTRIK



MENDATAR

- 3. perangkat yang dapat menghasilkan cahaya saat dialiri listrik
- 4. Alat penghantar arus listrik
- 6. penyebab kebakaran pada arus pendek listrik
- 8. benda yang digunakan untuk mengaktifkan senter

MENURUN

- 1. Perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik
- 2. Rangkaian listrik yang bersusun bercabang
- 5. Rangkaian jaringan arus listrik
- 7. Rangkaian listrik yang bersusun sejajar