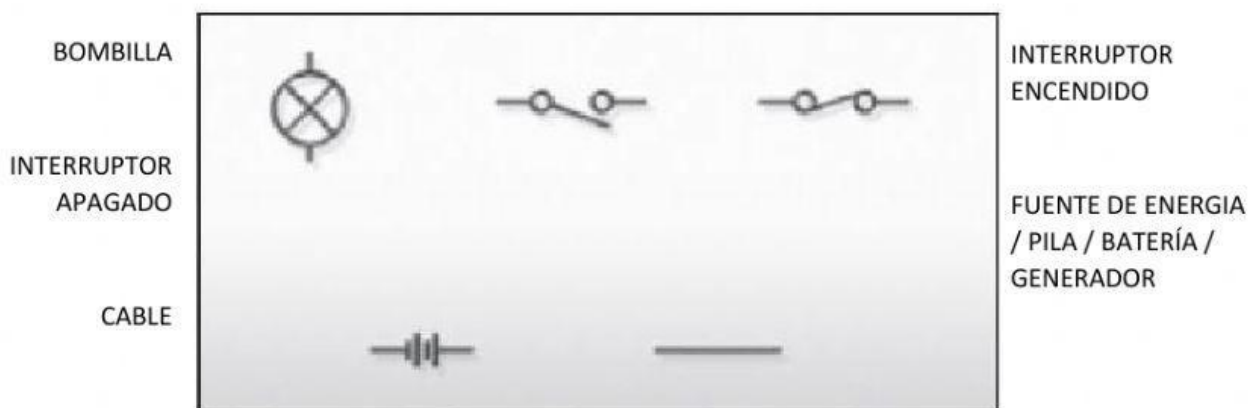


1.- UNE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO CON SU NOMBRE:



2.- MIRA Y UNE



CIRCUITO EN PARALELO



CIRCUITO SIMPLE



CIRCUITO EN SERIE

3.- UNE LA IMAGEN CON SU NOMBRE

ENCHUFE

ELECTROIMÁN

FUSIBLE

FONÓGRAFO

