

CIRCUITS ELÈCTRICS





Consulta el teu llibre de text (pàg. 90-91) i mira el següent vídeo. Després fes les activitats.



1. Què es un circuit elèctric?

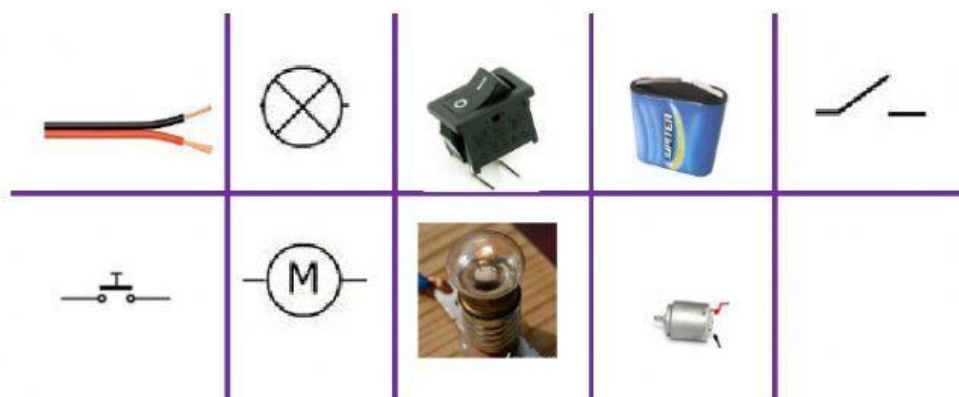2. Quins components té un circuit elèctric? Col·loca les imatges al lloc corresponent. Posa el nom de cada component i la seva funció al circuit elèctric.



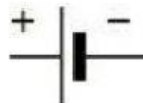IMATGE	NOM	REPRESENTACIÓ GRÀFICA	FUNCIÓ
		—	
	Receptor		
			Rep la corrent elèctrica i la transforma amb moviment.
			
	Interruptor		
			

3. Què és un circuit elèctric en sèrie?

4. Quina diferencia hi ha entre un circuit elèctric en sèrie i un en paral·lel?