
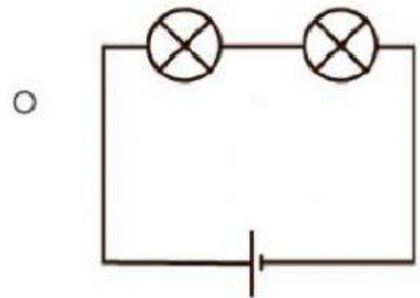




ชื่อ ชั้น ป.6/1 เลขที่

จากรูปที่กำหนดให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง



1.

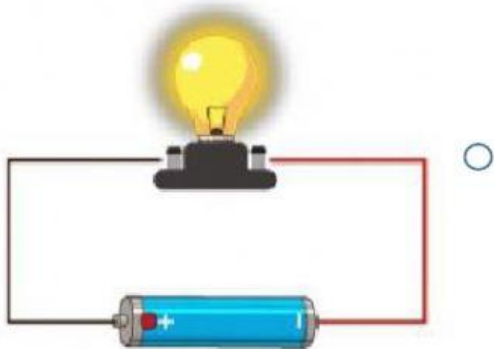

2.

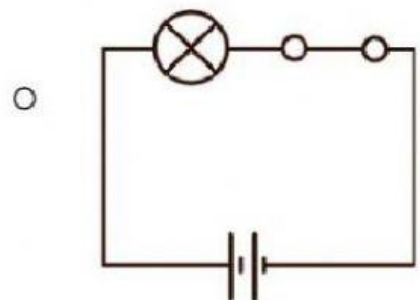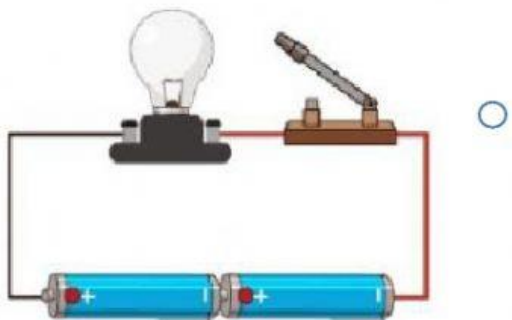

3.

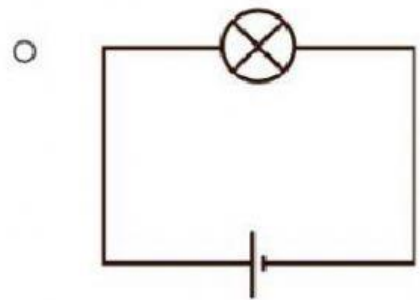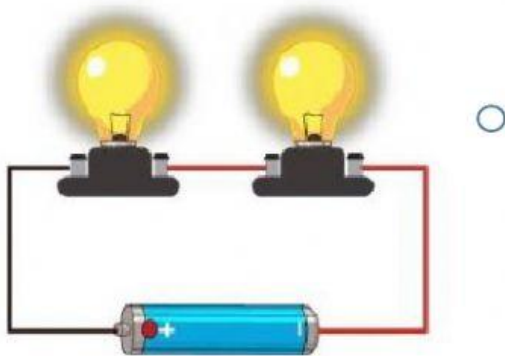

4.

