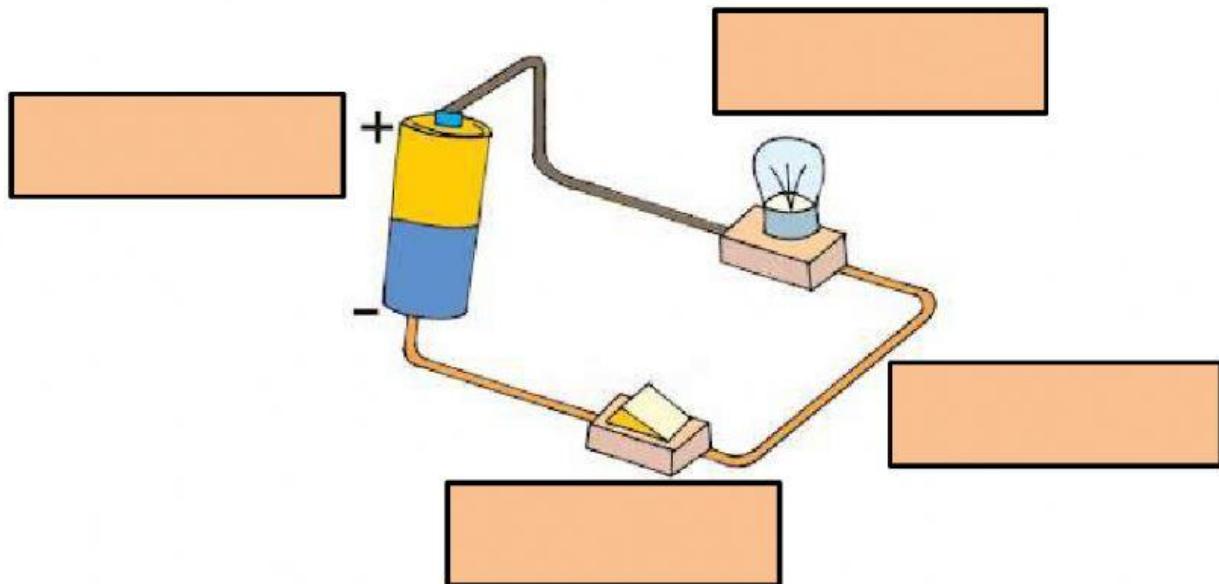




Los circuitos eléctricos

1. Observa el circuito eléctrico. Luego, arrastra el nombre de los componentes del circuito donde corresponda.



RECEPTOR

INTERRUPTOR

CONECTOR

FUENTE DE
ENERGÍA

Marca la alternativa correcta.

- ¿Cuántos elementos tiene un circuito?

- a) dos b) tres c) cuatro d) cinco e) seis



- Transforma la energía
 - a) receptores
 - b) conductores
 - c) interruptor
 - d) fuente de energía
 - e) luz
- Transporta la energía
 - a) receptores
 - b) conductores
 - c) interruptor
 - d) fuente de energía
 - e) luz
- Abre y cierra el circuito
 - a) receptores
 - b) conductores
 - c) interruptor
 - d) fuente de energía
 - e) luz
- Se encarga de desplazar la corriente eléctrica.
 - a) receptores
 - b) conductores
 - c) interruptor
 - d) fuente de energía
 - e) luz



- Una fuente de energía puede ser
 - a) usb
 - b) mouse
 - c) cuaderno
 - d) batería
 - e) cables