

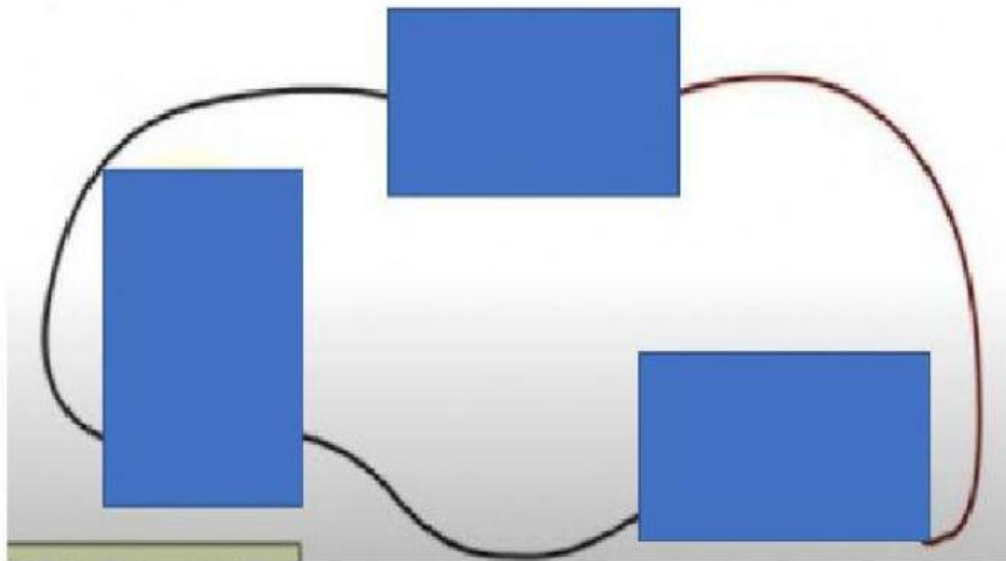
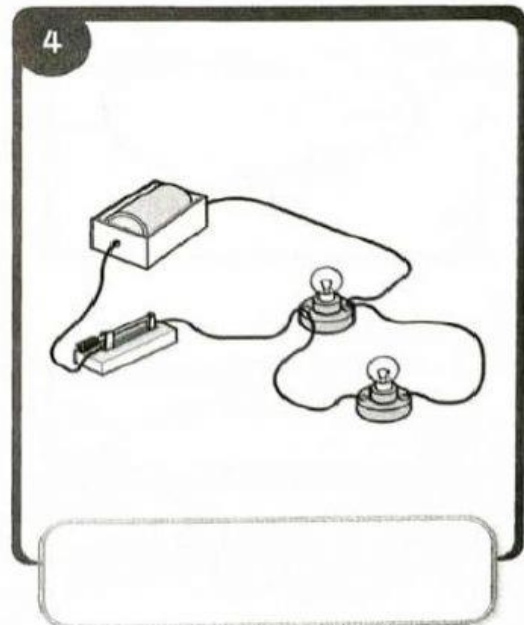


Nama :

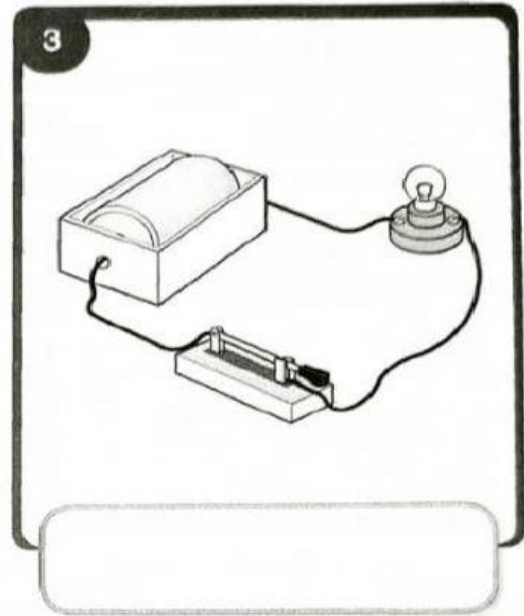A) Bina litar elektrik dengan komponen elektrik yang diberikan.
(drag and drop)



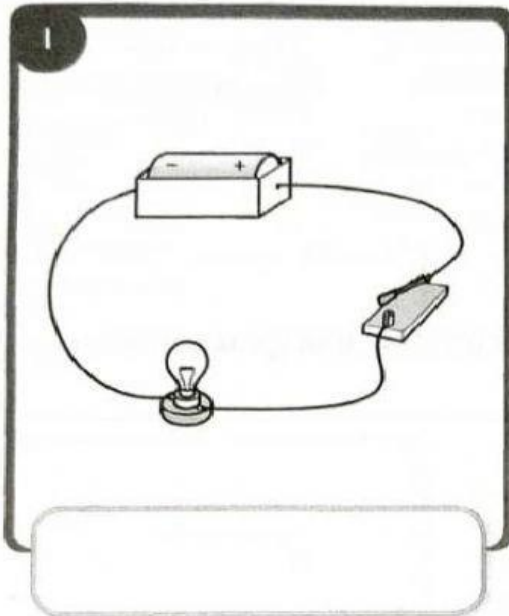B) Nyatakan **menyala** atau **tidak menyala** bagi mentol dalam gambar di bawah.




C) Semua mentol ini tidak menyala. Padankan sebabnya.
(drag and drop)


sel kering
kekurangan
tenaga

mentol telah
rosak

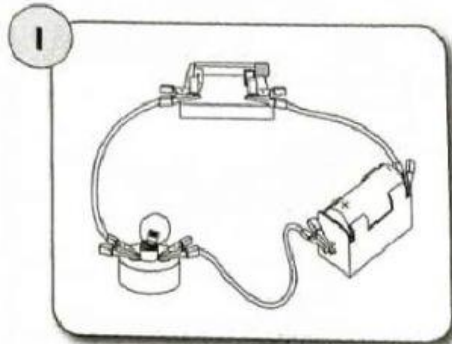
mentol tidak dipasang
dengan ketat pada
pemegang



Mentol tidak menyala kerana

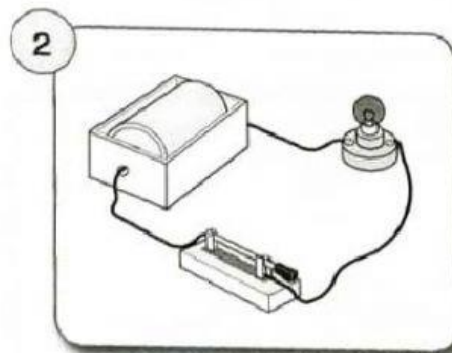

Mentol tidak menyala kerana

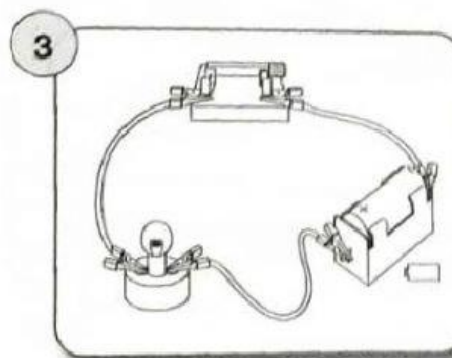

Mentol tidak menyala kerana