

los elementos principales de un circuito eléctrico

1. Relaciona los elementos de un circuito con su descripción.

Generador

- son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía.

Conductor

- protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito.

Receptor

- producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito.

Interruptor

- permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito.

Fusible

- es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito.

2. Arrastra la respuesta correcta a la posición que corresponde cada elemento del circuito

Generador	Conductor	Receptor	Interruptor	Fusible
-----------	-----------	----------	-------------	---------

