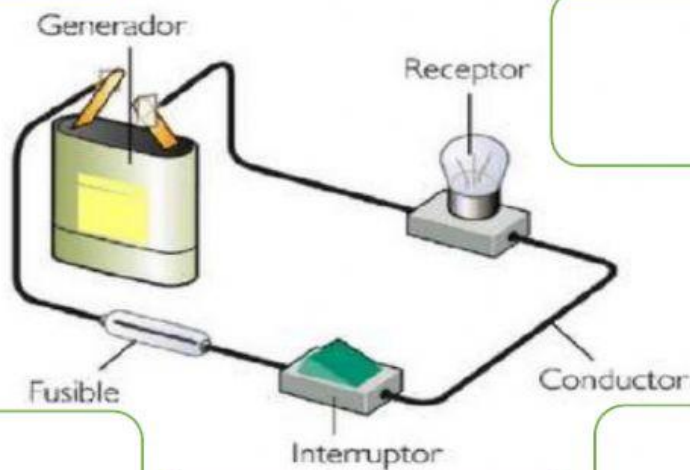


ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELECTRICO

Arrastra la función que corresponde a los siguientes elementos que conforman el circuito eléctrico

[Empty box for function assignment]

Circuito eléctrico



[Empty box for function assignment]

[Empty box for function assignment]

[Empty box for function assignment]

[Empty box for function assignment]

Permite abrir y cerrar el circuito para que funcione o deje de funcionar.

Es el elemento que transforma la energía eléctrica que recibe en otro tipo de energía.

Es un elemento de protección que protege los circuitos de sobre cargas eléctricas.

Es donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito.

Producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito, es la fuente de energía.