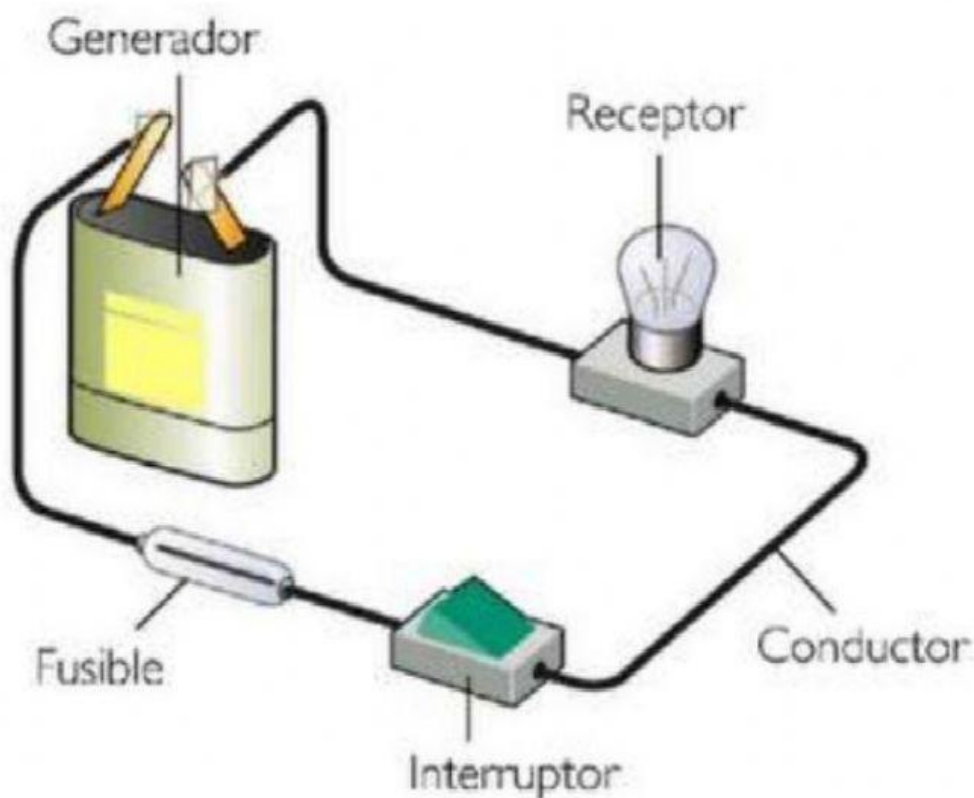


"ELEMENTOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO"

1.-Observa detenidamente la siguiente imagen de las partes que conforman un circuito eléctrico.

Circuito eléctrico



2.- Une las columnas una con otra con las respuestas correctas puedes utilizar la imagen de arriba para guiarte si es necesario; ya que son las funciones de los elementos de un circuito eléctrico.

GENERADOR

Es el elemento por donde circula la corriente eléctrica de un componente a otro

FUSIBLE

Parte donde se produce y mantiene la corriente eléctrica.

RECEPTOR

Elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica

CONDUCTOR

Elemento que permite la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía.

INTERRUPTOR

Es un elemento de protección, es decir protege los circuitos de sobre cargas eléctricas