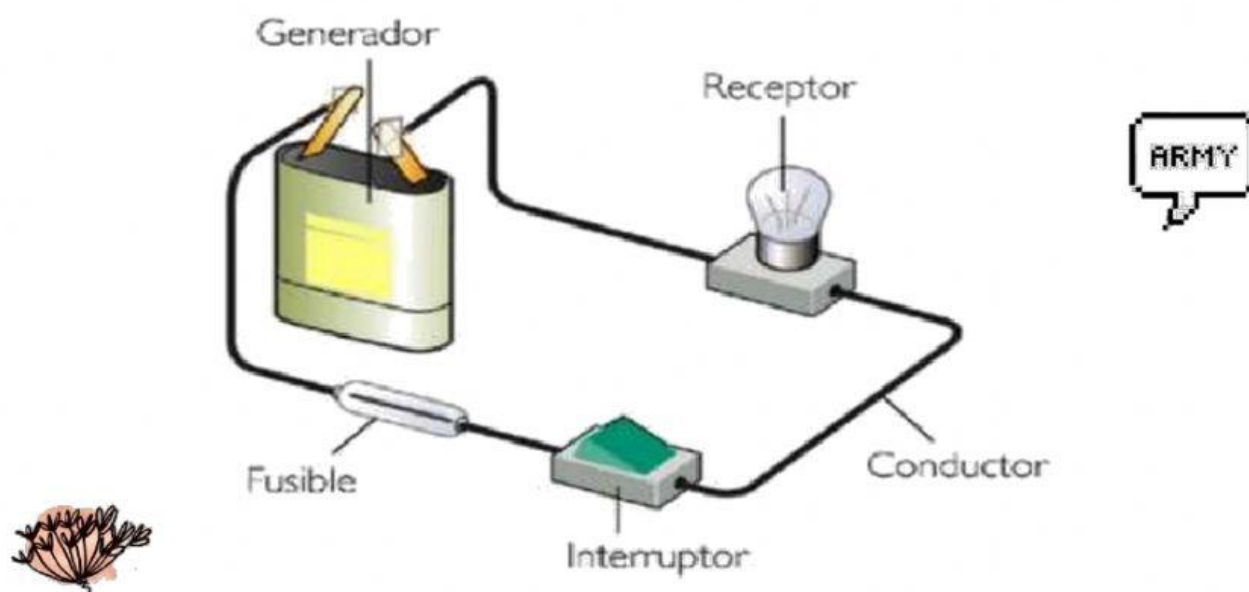


Elementos de un circuito

Circuito eléctrico



RELACIONA EL ELEMENTO DE UN CIRCUITO CON SU FUNCIÓN

GENERADOR ☐

RECEPTOR ☐

FUSIBLE ☐

INTERRUPTOR ☐

CONDUCTOR ☐

- ☐ Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador.
- ☐ Es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos.
- ☐ Es un componente de instalaciones eléctricas que se interrumpe o funde cuando la corriente resulta excesiva
- ☐ Son elementos que transforman la energía eléctrica recibida en otro tipo de energía útil.
- ☐ Permiten dirigir o cortar el paso de la electricidad dentro de un circuito.