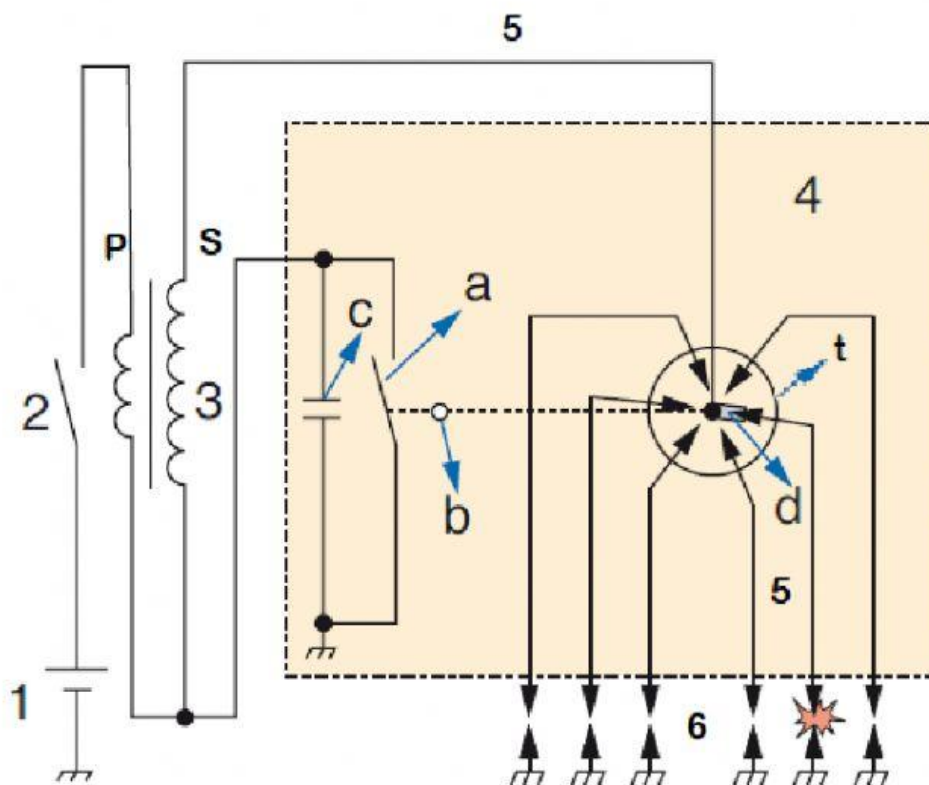




Actividad 1_ Sistemas de encendido

Identifique las partes del sistema de encendido convencional del siguiente esquema eléctrico



Circuito de baja tensión	Circuito de alta tensión
1.-	3.-
2.-	4.-
a).-	t).-
c).-	5.-
p).-	6.-
d).-	
b).-	