

1.- Zirkuitu elektrikoak - Elementuak

Elkar ezazu osagai bakoitza bere definizioarekin:

1.- Sorgailua	Energia elektrikoa sortu eta zirkuituan barrena bidaltzen du.
2.- Eroalea	Energia elektrikoa jasotzen du, eta, hura eraldatuta, beste energia mota bat ematen du. Bonbillak, adibidez, elektrizitatea kontsumitzen du argia emateko.
3.- Kontroleko osagaiak	Elektroientzako bide itxi batean, sorgailua eta hargailua lotzen ditu. Elektroiak sorgailutik aterako dira, eta, hargailua zeharkatu ondoren, sorgailura bueltatuko dira.
4.- Hargailua	Elektroien mugimendua kudeatzen dute. Korronea abiarazten, eteten edo desbideratzen dute. Etengailua da aipagarriena.

1. Zein da material **eroalea**?

- a. Kortxoa.
- b. Plastikoa.
- c. Kobrea.




2. Zer da hurrengo ikurra?

- a. Bonbilla.
- b. Etengailua.
- c. Pila.



3. Zer da hurrengo ikurra?

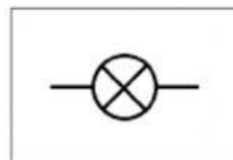- a. Bonbilla.
- b. Etengailua.
- c. Pila.



4. Zer da hurrengo ikurra?

- a. Etengailua.
- b. Motorra.
- c. Pila.

