



SEKOLAH STANDAR NASIONAL



LKPD SAINS



NAMA: _____

KELAS: _____

Kompetensi Dasar

3.5. Menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik.


**LISTRIK
DINAMIS**



Di rumah kalian apakah ada alat seperti gambar di sebelahku ini? Alat ini adalah **kWhmeter** yang memiliki fungsi untuk mengukur jumlah pemakaian energi listrik di rumah tangga.

Bisakah kalian menghitung pemakaian energi listrik di rumah kalian? Lalu menghitung berapa biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya?

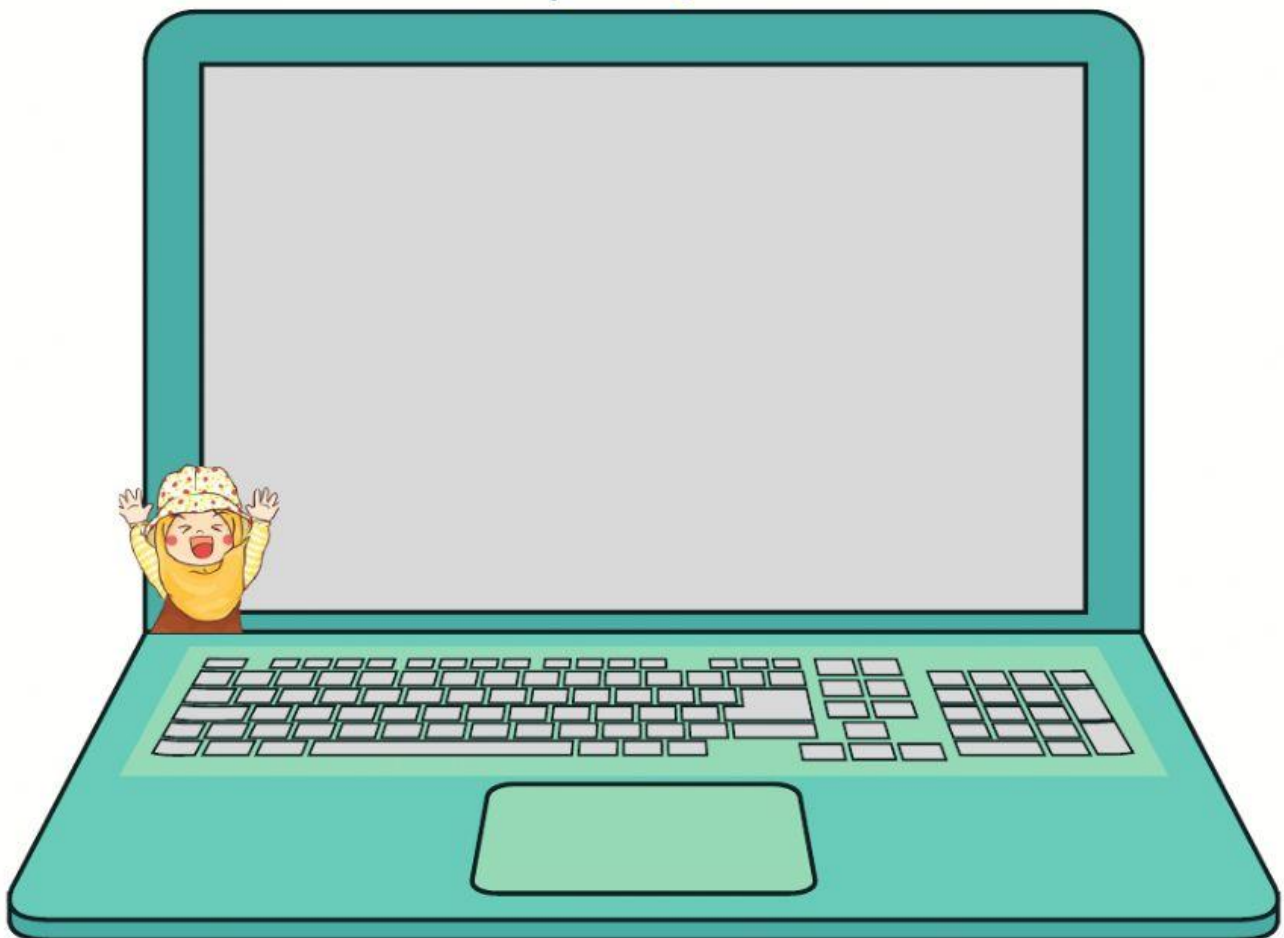Untuk menjawab pertanyaan diatas, pelajari materi alat ukur listrik melalui video pembelajaran di bawah ini!




Agar lebih memahami materi alat ukur listrik video pembelajaran di atas, jangan lupa di catat di buku catatan kalian ya!






LATIHAN SOAL

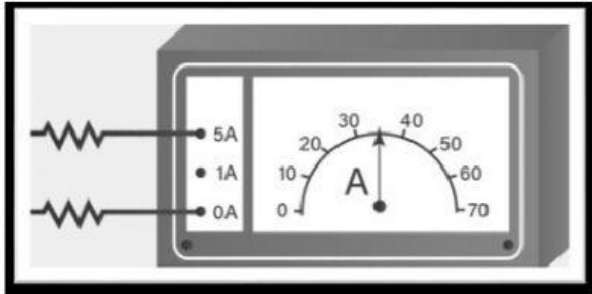Agar lebih paham, kerjakan latihan soal di bawah ini dengan benar ya!



Besar nilai arus listrik yang terbaca pada Amperemeter di samping adalah ...

Ampere

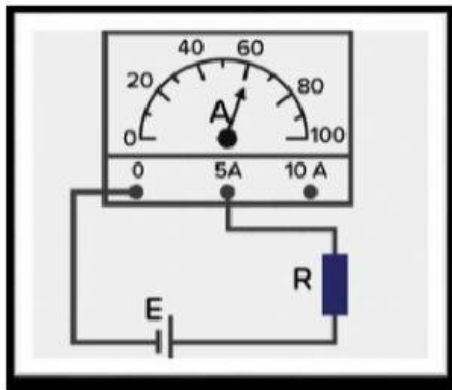


Besar nilai arus listrik yang terbaca pada Amperemeter di samping adalah ...

Ampere


Besar nilai tegangan listrik yang terbaca pada voltmeter di samping adalah

Volt

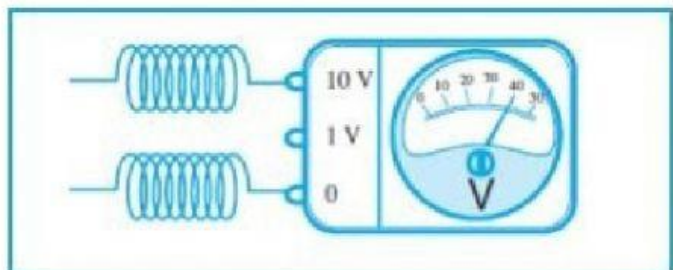

Besar nilai tegangan listrik yang terbaca pada voltmeter di samping adalah

Volt

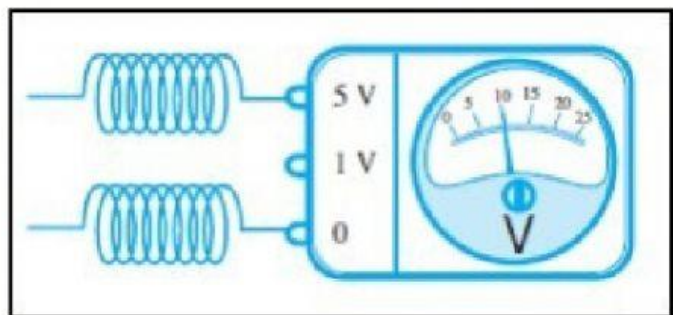


Bagaimana, mudah bukan? :)

Kerjakan dengan teliti ya sholihah

Man Jadda Wa Jadaa!

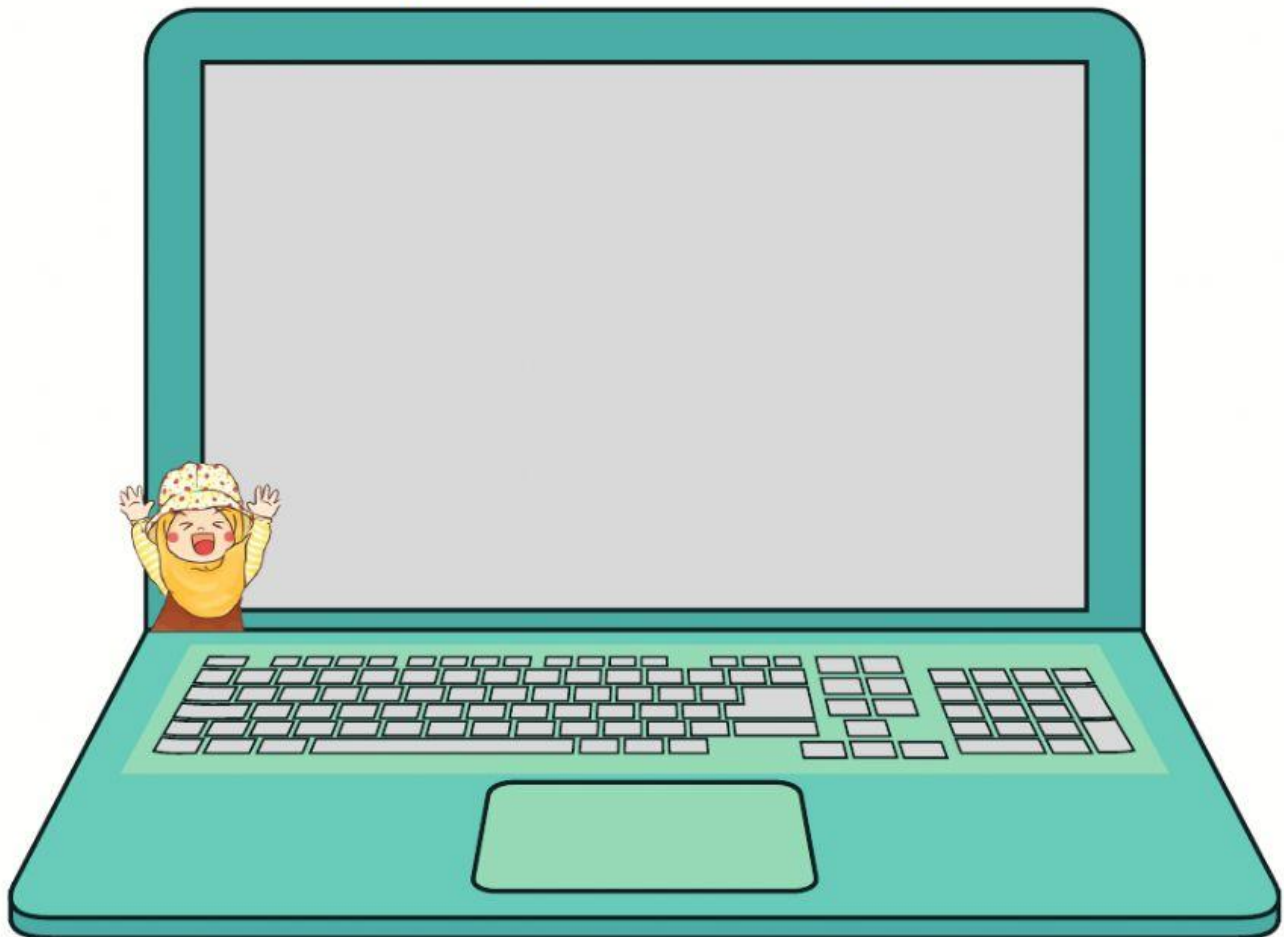Silakan disimak video pembelajaran berikut ini mengenai Hukum I Kirchoff!





Agar lebih paham, kerjakan latihan soal di bawah ini dengan benar ya!

LATIHAN SOAL

Besar I_3 pada rangkaian di samping adalah ...

Ampere

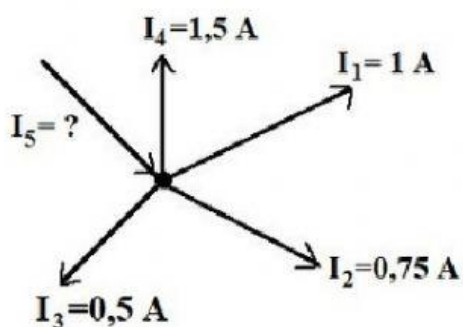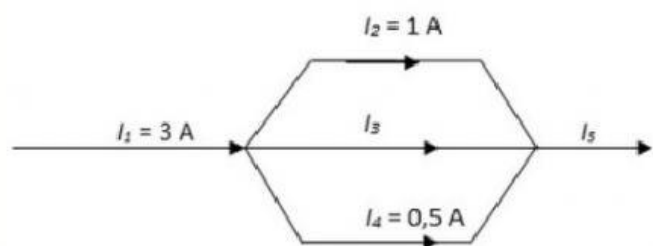

Besar I_3 yang memasuki cabang adalah ...

Ampere