



اسم الطالبة: الصف:


الهدف : ١- مقارنة بين توصيل الدائرة الكهربائية على التوالي والدائرة الكهربائية على التوازي.**٢- وصف الدائرة الكهربائية****س ١ / اختاري الإجابة الصحيحة:****أ- ماذا تسمى الدائرة الظاهرة في الشكل؟**

- دائرة توالي
- دائرة توازي

١

ب- ماذا يحدث عند إزالة أحد المصابيح؟

- لا ينطفئ المصباح الآخر
- تنطفئ جميع المصابيح

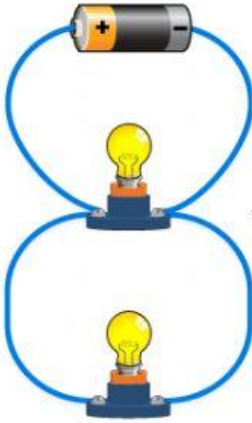أ- ماذا تسمى الدائرة الظاهرة في الشكل؟

- دائرة توالي
- دائرة توازي

٢

ب- ماذا يحدث عند إزالة أحد المصابيح؟

- لا ينطفئ المصباح الآخر
- تنطفئ جميع المصابيح

يتحكم في فتح وإغلاق الدائرة الكهربائية

٣

تمنياتنا لكن بالتوفيق