
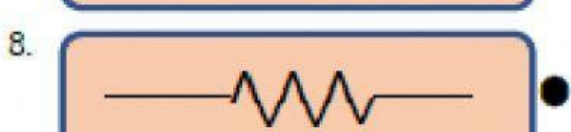
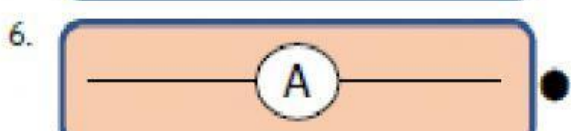
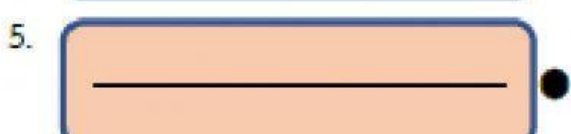
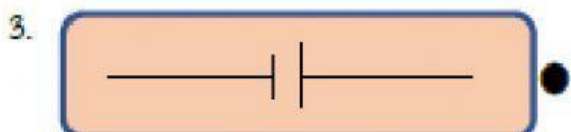


แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้า

ชื่อ.....ชั้นป.6/.....เลขที่.....

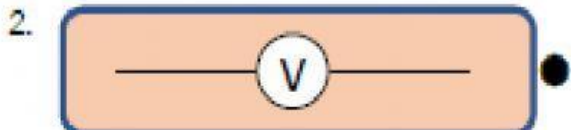คำชี้แจง:ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำตอบให้ถูกต้อง



• เซลล์ไฟฟ้า

• แบตเตอรี่

• วงจรแบบปิด

• สายไฟฟ้า

• สวิตช์ไฟฟ้า

• ตัวต้านทาน

• วงจรแบบเปิด

• แอมมิเตอร์

• โวลต์มิเตอร์

• หลอดไฟฟ้า

