

Thảo luận nhóm

Nhóm.....

- Lắp mạch điện có nguồn điện pin để thắp sáng đèn. Sau đó ngắt một chỗ nối trong mạch điện để tạo ra chỗ hở. Lúc này đèn có sáng không?
- Chèn vào chỗ hở của mạch điện lần lượt các vật liệu sau, thảo luận và dự đoán xem đèn có sáng không? vì sao?



Vật liệu	Kết quả		Giải thích lí do
	Đèn sáng	Đèn không sáng	
Nhựa			
Đồng			
Sắt			
Cao su			
Thủy tinh			
Bìa giấy			

- Trong những vật liệu trên, vật dẫn điện là:.....
- Trong những vật liệu trên, vật cách điện là: