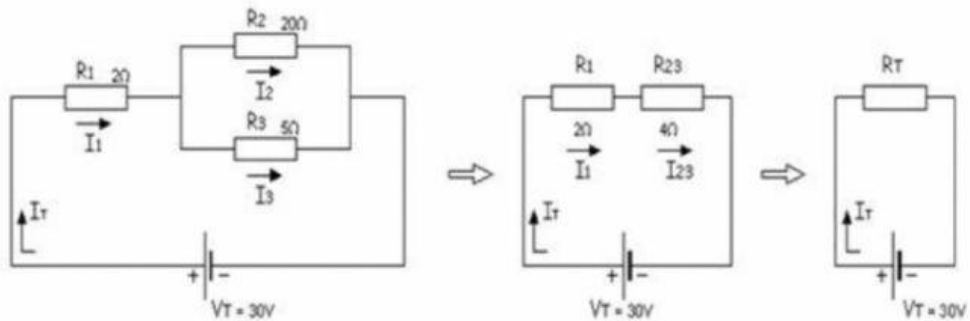


Resuelve el siguiente circuito completando la tabla con los valores que faltan.



RESISTENCIA (Ω)	INTENSIDAD (A)	VOLTAJE (V)
$R_1 = 2\Omega$	$I_1 =$	$V_1 =$
$R_2 = 20\Omega$	$I_2 =$	$V_2 =$
$R_3 = 5\Omega$	$I_3 =$	$V_3 =$