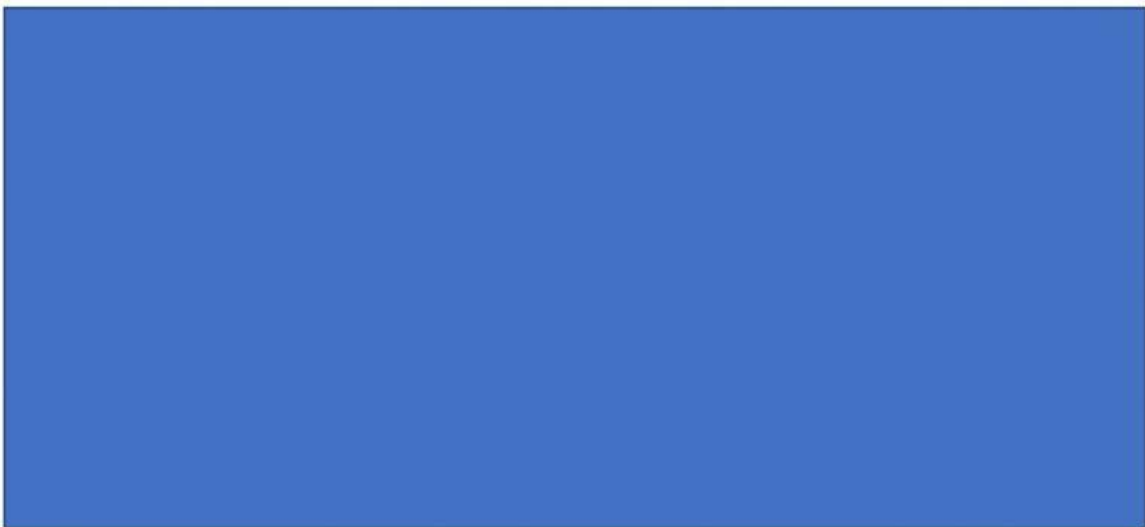


Ens Connectem

Els circuits elèctrics


Observa els següents vídeos i realitza les tasques que trobaràs a continuació:



Com explicaries què és un circuit elèctric?



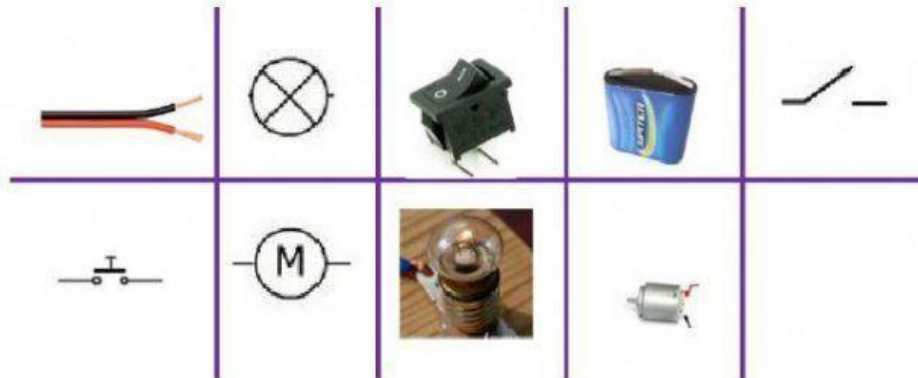2. Quins components té un circuit elèctric? Col·loca les imatges al lloc corresponent. Posa el nom de cada component i la seva funció al circuit elèctric.



IMATGE	NOM	REPRESENTACIÓ GRÀFICA	FUNCIÓ
		—	
	Receptor		
			Rep la corrent elèctrica i la transforma amb moviment.
			
	Interruptor		
		