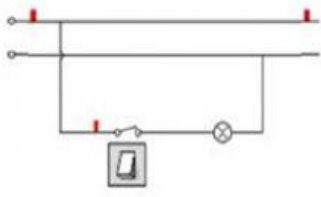
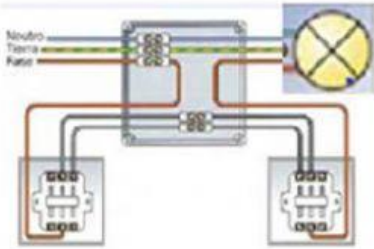
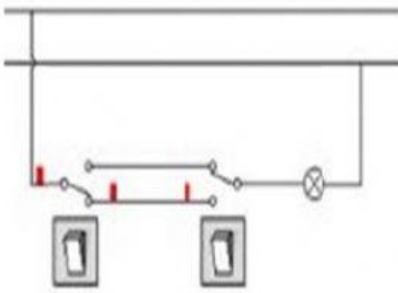
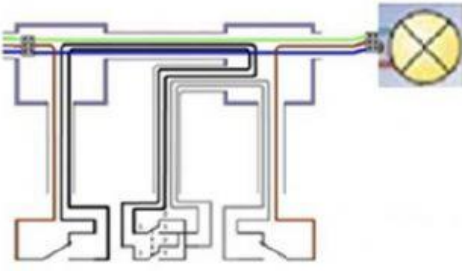
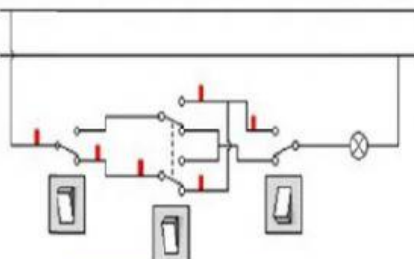
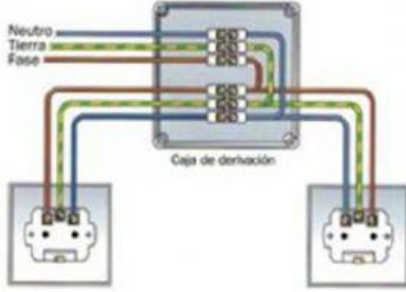
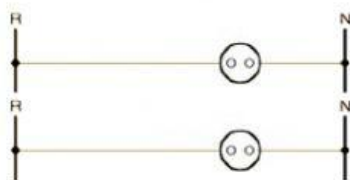
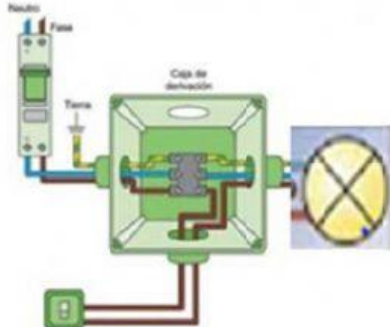


CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS CIRCUITOS BÁSICOS EN VIVIENDAS

Une con flechas la primera columna con la segunda y con la tercera que corresponda

ESQUEMA UNIFILAR	ESQUEMA REAL	NOMBRE
 2ª 3ª		PUNTO DE LUZ CONMUTADO TRIPLE
 2ª 3ª		PUNTOS DE ENCHUFES
 2ª 3ª		PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE
 2ª 3ª		PUNTO DE LUZ SIMPLE