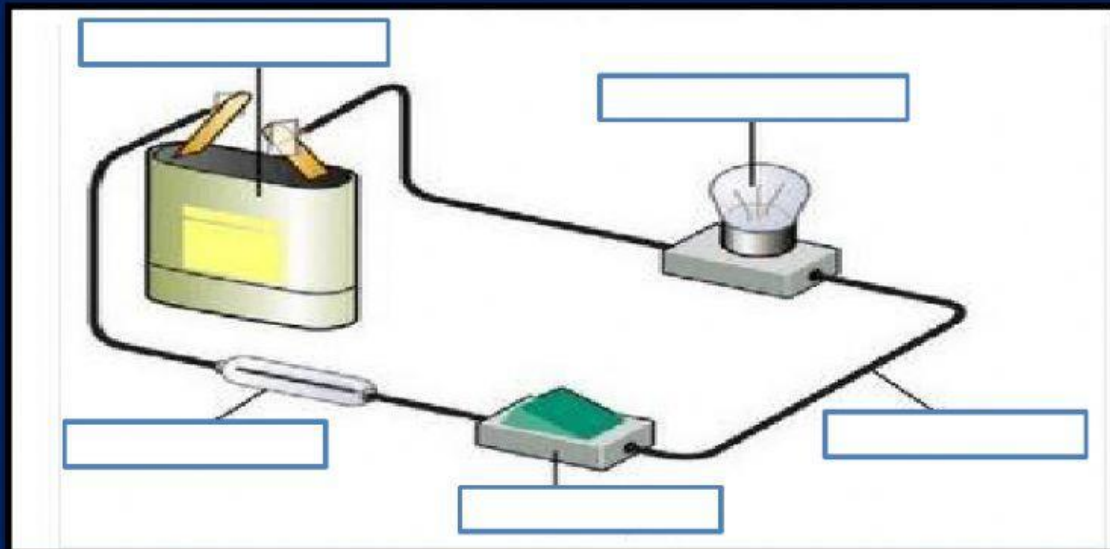


Circuito Eléctrico

1_ Seleccionar y arrastrar las partes del circuito a su lugar correspondiente



Control

Receptor

Protección

Conductor

Generador

2_ Unir con flecha las siguientes palabras con sus respectivas definiciones:

Son los elementos que le proporcionan la energía al circuito

Es el medio por el cual la energía circula por el circuito

Son elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica

Son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito

Son dispositivos que protegen al circuito y al operario

Control

Generador

Protección

Conductor

Receptor