
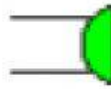



Repaso Crocodile

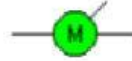1. Relacione cada elemento con su respectivo símbolo:




2. Realiza los siguientes ejercicios en Crocodile y responde de manera correcta a cada pregunta:

Para cada circuito, indica qué interruptores o pulsadores hay que activar para que se encienda la bombilla

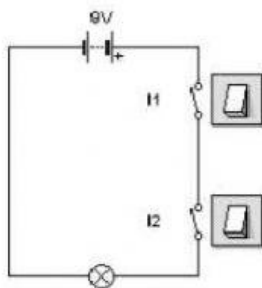

Circuito 1

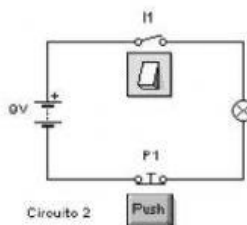

Circuito 2

